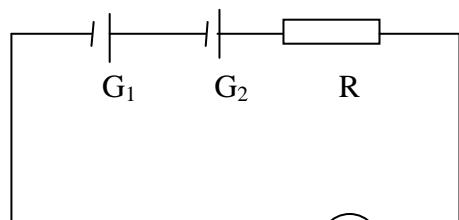


**التمرين 1:**

- تتكون الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل جانبه من :
 مولدين كهربائيين مماثلين حيث $E_1 = E_2 = 12V$ و $r_1 = r_2 = 1\Omega$
 مرك M قوته الكهرمحركة المضادة E و مقاومته الداخلية r
 موصل أومي مقاومته $R = 8\Omega$

❖ في التجربة الأولى نمنع المرك من الدواران فيشير الأوميتر إلى القيمة $I = 2A$

1. بين أن الفولطميتر يشير إلى القيمة $U = 4V$


2. حدد قيمة r

❖ في التجربة الثانية نترك المرك من الدواران فيشير الأوميتر إلى القيمة $I = 1A$

1. بتطبيق قانون بوبي حدد قيمة E

2. أحسب القدرة الميكانيكية للمرك

3. أوجد مردود المولد المكافئ للمولدين المستعملين

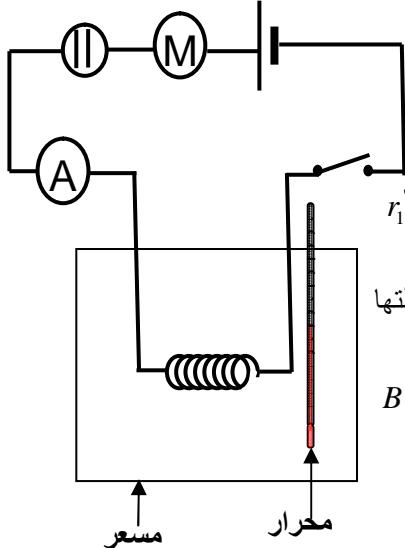التمرين 2:

- نعتبر التركيب التجاري الممثل جانبه و المكون من :

- مولد قوته الكهرمحركة $E = 50V$ و مقاومته الداخلية $R = 10\Omega$

- موصل أومي مقاومته R

- مرك كهربائي M قوته الكهرمحركة المضادة $E = 12V$ و مقاومته الداخلية $r = 16\Omega$

- محلل كهربائي قوته الحرارية $V = ?$ و مقاومته الداخلية $r = ? \Omega$

- أمبير متر و مسurer كظيم سعته الحرارية $\mu = 140J.K^{-1}$ يحتوي على كمية من الماء كتلتها $m_1 = 138g$ و قطعة من الجليد كتلتها $m_2 = 10g$. درجة حرارة المجموعة $\theta = 0^\circ C$.

1. أوجد E_2 و r_2 . علماً الجزء المستقيم من ممیزة المحلل يمر من نقطتين A و B

$$B \quad (U_1=5V; I_1=0,5A) \quad A \quad (U_2=8V; I_2=1V)$$

- 2.

1. نغلق قاطع التيار K عند اللحظة $t = 0$ فيشير الأوميتر إلى القيمة $I = 500mA$

- 1.1 أعط أشكال القدرات التي تظهر بين مربطي كل من ثنائي القطب

- 1.2 بتطبيق قانون بوبي أحسب مقاومة R

- 1.3 أوجد ρ مردود ثنائي القطب المكون من المحلل الكهربائي و المرك بدلالة ρ_1 مردود المرك و ρ_2 مردود المحلل

الكهربائي ثم احسب ρ

3. أوجد اللحظة التي ينصهر فيها الجليد بنسبة 40%

- 4.2 نترك الدارة مغلقة لمدة زمنية $\Delta t = 10\text{ min}$ فترتفع درجة حرارة المسurer و محتواه ب $\Delta\theta$ أوجد $\Delta\theta$

$$\text{نعطي الحرارة الكتالية للماء } L_f = 335kJ.Kg^{-1} \text{ و الحرارة الكامنة لانصهار الجليد } c_e = 4180J.kg^{-1}.K^{-1}$$

التمرين 3:

- ❖ نصل مولد قوته الكهرمحركة E و مقاومته الداخلية r بمستقبل قوته الكهرمحركة المضادة E' و مقاومته الداخلية r'

1. إعط تعبير شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة

- ❖ في حالة $E=0$

1. كيف يتصرف المستقبل

2. إعط تعبير القررة P_{th} الميددة بمفعول جول في المستقبل بدلالة E و r و r' . ثم تعبير القدرة الكلية P_g الممنوعة من طرف المولد

3. إعط تعبير المردود الكلي للدارة تم إستنتاج العلاقة بين r و r' لكي يقول مردود الدارة إلى 1

4. تكون القررة المبددة بمفعول جول قصوى عندما يكون $r=r'$ إعط تعبير P_{th} و P_g في هذه الحالة و مردود الدارة ρ

- ❖ في حالة $E \neq 0$

1. إعط تعبير القررة الكهربائية الكلية الممنوعة من طرف المولد بدلالة E و r و r' . ثم تعبير القدرة الكهربائية النافعة P_u

2. إعط تعبير المردود الكلي للدارة تم إستنتاج العلاقة بين E و E' لكي يقول مردود الدارة إلى 1

3. تكون القررة P_u قصوى عندما يكون $E=E'/2$ ما قيمة مردود الدارة ρ في هذه الحالة



عناصر الاجابة

تمرين 1

تجربة 1

1. بتطبيق قانون إضافية التوترات نجد:

$$U_{PN} = U_{PA} + U_{AN} = RI + U$$

$$U = 2E - (2r + R)I \quad \text{و منه فان } U_{PN} = 2E - 2rI$$

$$U = 4V \quad \text{بما أن المولدين مركبين على التوالى فان:}$$

$$U = 4V$$

2. تحديد قيمة r'

التوتر بين مربطي المحرك هو: $U = E' + r' \cdot I$
عندما نعم المحرك من الدوران فان: $E' = 0V$ و يعتبر المحرك في هذه الحالة كموصل اومي و هكذا يكون

$$r' = \frac{U}{I} = 2\Omega \quad \text{و منه فان } U = r' \cdot I$$

تجربة 2

1. بتطبيق قانون بوبي ، نكتب :

$$E' = 2E - (2r + r'R)I' \quad \text{و من ذلك نجد } I' = \frac{2E - E'}{2r + r' + R}$$

2. حساب القدرة الميكانيكية

$$P_m = 12W \quad \text{ادن } P_m = E' \cdot I' \quad \text{لدينا}$$

$$\rho = 1 - \frac{r \cdot I'}{E} = 91,7\% \quad \text{3. مردود المولد المكافئ}$$

تمرين 2

1. إيجاد E_2' و r_2'

التوتر بين مربطي المحلل الكهربائي يعبر عنه بالعلاقة التالية : $U = E_2' + r_2'I$
الجزء المستقيم لمذكرة المحلل الكهربائي تمر من النقطتين A و B
التوتر بين مربطي المحلل الكهربائي عند:

$$U(A) = E_2' + r_2'I(A) \quad \text{النقطة A}$$

$$U(B) = E_2' + r_2'I(B) \quad \text{النقطة B}$$

$$E_2' = 2V \quad \text{و } r_2' = 6\Omega \quad \text{بحل النظمة نجد:}$$

2.1 أشكال الطاقة .

- على مستوى المحرك تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية
- على مستوى المحلل الكهربائي تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية
- على مستوى الموصل الأومي تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية (مفعول جول)

2.2 تحديد قيمة المقاومة R

$$R = 4\Omega \quad \text{Bحل هذه المعادلة نجد: } R = \frac{E - (E_2' + E_1')}{r + R + r_1' + r_2'}$$

3.2 تحديد المردود ρ .

نعتبر تجميع المحرك الكهربائي والمحلل الكهربائي على التوالى في الدارة كمستقبل وحيد قوته الكهرومغناطيسية
المضادة $E' = E_2' + E_1'$ والتوتر بين مربطيه $U = U_2 + U_1$ حيث :

U التوتر بين مربطي المحلل و المحرك

U_1 التوتر بين مربطي المحرك الكهربائي

U_2 التوتر بين مربطي المحلل الكهربائي



$$1 \quad \rho = \frac{E' \cdot I}{U \cdot I} = \frac{E'_1 + E'_2}{U_2 + U_1} \quad \text{نعبر عن مردود المستقبل (المحرك + المحلل) بالعلاقة التالية}$$

$$2 \quad U_1 = \frac{E'_1}{\rho_1} \quad \text{العلاقة} \quad \rho_1 = \frac{E'_1 \cdot I}{U_1 \cdot I} = \frac{E'_1}{U_1} \quad \text{مردود المحرك :}$$

$$3 \quad U_2 = \frac{E'_2}{\rho_2} \quad \text{العلاقة} \quad \rho_2 = \frac{E'_2 \cdot I}{U_2 \cdot I} = \frac{E'_2}{U_2} \quad \text{مردود المحلل}$$

$$\rho = \frac{14 \cdot \rho_2 \cdot \rho_1}{12\rho_2 + 2\rho_1} \quad \text{بتعويض العلاقة 2 و العلاقة 3 في العلاقة 1 نجد :}$$

$$\rho = 56\%$$

ت ع

3.3 تحديد لحظة انصهار 40% من الجليد

أثناء انصهار الجليد تبقى درجة حرارة الانصهار ثابتة $0^\circ C$ ، ويحتاج انصهار 40% إلى كمية من الحرارة ، بحيث : $Q = \frac{40}{100} m_2 L_f$ وهي كمية الحرارة التي يمنحها الموصى الأمي و الناتجة عن مفعول جول بحيث: $t = RI^2 t$ وبالتالي

$$t = 2 \text{ min } 14s \quad \text{ادن} \quad t = \frac{0,4 \cdot m_2 L_f}{RI^2} \quad \text{نجد :}$$

4.3 تحديد $\Delta\theta$

$$1 \quad Q' = m_2 L_f + \mu \cdot \Delta\theta + (m_1 + m_2) \cdot c_e \cdot \Delta\theta \quad \text{لدينا}$$

$m_2 L_f$ كمية الحرارة اللازمة لانصهار الجليد بكامله

$\mu \cdot \Delta\theta$ كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة المسرع ب $\Delta\theta$

$(m_1 + m_2) \cdot c_e \cdot \Delta\theta$ كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الماء الموجود في المسرع ب $\Delta\theta$

كمية الحرارة التي يمنحها الموصى الأمي الذي يمر في تيار كهربائي شنته I خلال المدة Δt هي: $Q' = RI^2 \Delta t$ ع 2

$$\Delta\theta \approx 3,5^\circ C \quad \text{ت ع} \quad \Delta\theta = \frac{RI^2 \Delta t - m_2 L_f}{\mu + (m_1 + m_2) \cdot c_e} \quad \text{من ع 1 و ع 2 نجد :}$$

تمرين 3

1. تعبير شدة التيار الكهربائي

التوتر بين مربطي المولد (قانون أوم للمولد): $U_{PN} = E - rI$

التوتر بين مربطي المولد (قانون أوم للمولد): $U_{AB} = E' - r'I$

بما أن المولد و المستقبل مركبين على التوالي فان : $U_{PN} = U_{AB}$ ومنه نستنتج تعبير شدة التيار الكهربائي

$$A = \frac{E - E'}{r + r'} \quad \text{(قانون بوبي) العلاقة A}$$

الحالة 1 $E' = 0V$

2. بما أن القوة الكهرومagnetica المضادة للمحرك منعدمة $E' = 0V$ ، فإن الطاقة المكتسبة من طرف المحرك تتحول كليا، إلى طاقة حرارية ، ادن المحرك يتصرف كموصى أومي

3.

القدرة المبددة بمفعول جول في المستقبل : $P_{th} = P_{th}$

$$P_{th} = r' \cdot \frac{E^2}{(r + r')^2} \quad \text{ادن نجد} \quad E' = 0V \quad \text{لان} \quad I = \frac{E}{r + r'} \quad \text{و} \quad P_{th} = r' \cdot I^2 \quad \text{لدينا :}$$



القدرة الممنوحة من طرف المولد : P_g

$$P_g = \frac{E^2}{r + r'} \quad \text{أي أن} : \quad P_g = E.I$$

$$\rho = \frac{r'}{r + r'} \quad \rho = \frac{P_{th}}{P_g} \quad \text{و منه فان}$$

لكي يؤول مردود الدارة إلى القيمة 1 يجب إن تتحقق العلاقة التالية $r' = r$

5. تعبير القراءة الكهربائية في حالة $r' = r$

تعتبر P_{th} القدرة المبددة بمفعول جول

$$P_{th} = \frac{E^2}{4r} \quad \text{فان} : \quad P_{th} = r' \cdot \frac{E^2}{(r + r')^2} \quad \text{لدينا}$$

تعتبر P_g القدرة الممنوحة من طرف المولد

$$P_g = \frac{E^2}{2r} \quad \text{بنفس الطريقة نجد} :$$

$$\rho = \frac{P_{th}}{P_g} = 50\% \quad \text{مردود الدارة}$$

الحالة 2 $E' \neq 0V$

1. تعبير القدرة الممنوحة من طرف المولد : P_g

$$P_g = \frac{E' (E - E')}{r + r'} \quad P_g = E.I \quad \text{بتعميض تعبير شدة التيار الكهربائي الموجودة في العلاقة A نجد} :$$

تعتبر القراءة النافعة P_u

$$P_u = \frac{E' (E - E')}{r + r'} \quad P_u = E'.I \quad \text{لدينا} \quad \text{بنفس الطريقة نجد} :$$

2. تعبير مردود الدارة

$$\rho = \frac{E'}{E} \quad \text{لدينا} \quad \rho = \frac{P_u}{P_g} \quad \text{ادن}$$

لكي يؤول مردود الدارة إلى القيمة 1 يجب أن تكون $E = E'$

في حالة $E' = \frac{E}{2}$ تكون القراءة النافعة قصوى ويكون مردود الدارة 50%